

Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники

4-ый курс специальности ПОИТ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ



2020

Sequential Logic: shift registers :: LFSR :: advanced JC_TB

```
47  -- Clock period definitions
48  constant CLK_hperiod : time := 10 ns;
49  constant CLK_period : time := 2*CLK_hperiod;
50
51  BEGIN
52
53  -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
54  uut: JC_n PORT MAP (
55      CLK => CLK,
56      RST => RST,
57      LS  => LS,
58      Pin => Pin,
59      Pout => Pout
60  );
61
62  -- Stimulus process
63  CLK <= not CLK after CLK_hperiod;
64
```

```
62  -- Stimulus process
63  CLK <= not CLK after CLK_hperiod;
64
65  stim_proc: process
66  variable test_init : std_logic_vector(0 to 3):="1111";
67  begin
68      assert (false) report "Begin of verification" severity note;
69      assert (false) report "Reset procedure" severity note;
70      wait for 2*CLK_period;
71      RST <= '1'; wait for 2*CLK_period;
72      RST <= '0'; wait for 2*CLK_period;
73      assert (Pout="0000") report "Bad reset" severity failure;
74      report "Good reset" severity note;
75
76      report "Initialization procedure" severity note;
77      Pin <= test_init; wait for CLK_period;
78      assert (LS='0' and Pout=test_init) report "Bad initialization" severity failure;
79      report "Good initialization" severity note;
80
81      report "Begin of shift procedure" severity note;
82      wait for CLK_hperiod/2;
83      LS <= '1';
84      wait for 8*CLK_period;
85      report "End of shift procedure" severity note;
86      assert (false) report "End of verification" severity failure;
87
88  end process;
```


Sequential Logic: shift registers :: LFSR :: advanced JC_TB

```
90     monitor_proc:process(CLK,LS,Pout)
91     variable l_val, p_val, c_val : std_logic_vector(0 to 3);
92     begin
93         if (falling_edge(CLK)) then
94             if LS='0' then
95                 l_val := Pout;
96                 p_val := not(l_val(3)) & l_val(0 to 2);
97             else
98                 c_val := Pout;
99                 assert (c_val=p_val) report "Wrong current seed" severity failure;
100                l_val := c_val;
101                p_val := not(l_val(3)) & l_val(0 to 2);
102            end if;
103        end if;
104    end process;
```


ModelSim transcript:

```
# ** Note: Begin of verification
#   Time: 0 ps   Iteration: 0   Instance: /jc_tb
# ** Note: Reset procedure
#   Time: 0 ps   Iteration: 0   Instance: /jc_tb
# ** Note: Good reset
#   Time: 120 ns  Iteration: 0   Instance: /jc_tb
# ** Note: Initialization procedure
#   Time: 120 ns  Iteration: 0   Instance: /jc_tb
# ** Note: Good initialization
#   Time: 140 ns  Iteration: 0   Instance: /jc_tb
# ** Note: Begin of shift procedure
#   Time: 140 ns  Iteration: 0   Instance: /jc_tb
# ** Failure: Wrong current seed
#   Time: 160 ns  Iteration: 0   Process: /jc_tb/monitor_proc File: JC_TB.vhd
# Break in Process monitor_proc at JC_TB.vhd line 99
# Simulation Breakpoint: Break in Process monitor_proc at JC_TB.vhd line 99
```

 Sequential Logic: shift registers :: LFSR :: advanced JC_TB ModelSim Wave diagram:



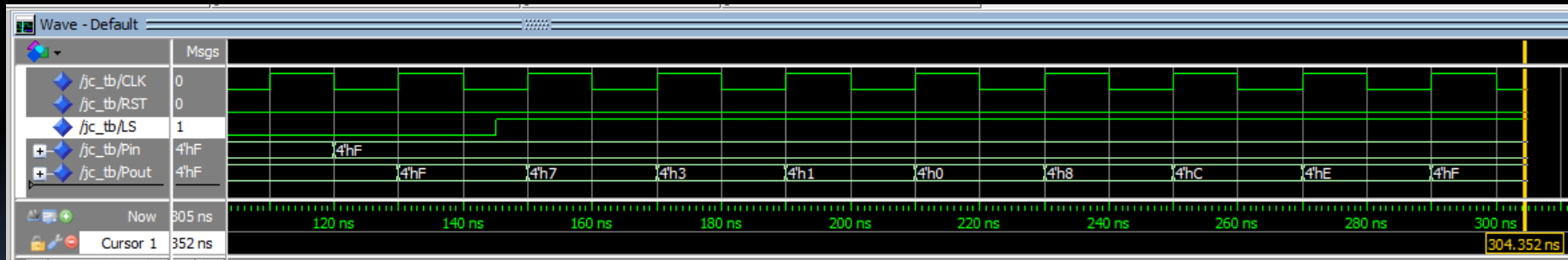
```
58 -- передача на выходной порт
59 -- символа последовательности Джонсона
60 --Pout <= sdat; -- Error!
61 Pout <= sreg;
62 End Beh;
```



```
##: 0000 0000 0000 0000
# Time: 140 ns Iteration: 0 Instance: /jc_tb
# ** Note: Begin of shift procedure
# Time: 140 ns Iteration: 0 Instance: /jc_tb
# ** Note: End of shift procedure
# Time: 305 ns Iteration: 0 Instance: /jc_tb
# ** Failure: End of verification
# Time: 305 ns Iteration: 0 Process: /jc_tb/stim_proc File: JC_TB.vhd
# Break in Process stim_proc at JC_TB.vhd line 86
# Simulation Breakpoint: Break in Process stim_proc at JC_TB.vhd line 86
```

 Sequential Logic: shift registers :: LFSR :: M-sequence generator



Общая структура генератора М-последовательности

$$\varphi(x) = \bigoplus \sum_{k=0}^n \alpha_k x^k.$$

$$\begin{vmatrix} d_0^{(k)} \\ d_1^{(k)} \\ \dots \\ d_{n-1}^{(k)} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \dots & \alpha_{k-1} & \alpha_k \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} d_0^{(k-1)} \\ d_1^{(k-1)} \\ \dots \\ d_{n-1}^{(k-1)} \end{vmatrix}$$


$$D^{(k)} = V D^{(k-1)}$$

$$V = \begin{vmatrix} \alpha_0 & \alpha_1 & \dots & \alpha_{k-1} & \alpha_k \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

Sequential Logic: shift registers :: LFSR :: M-sequence generator


$$\varphi(x) = \bigoplus \sum_{k=0}^n \alpha_k x^k.$$

$$\varphi(x) = 1 \oplus x \oplus x^4$$

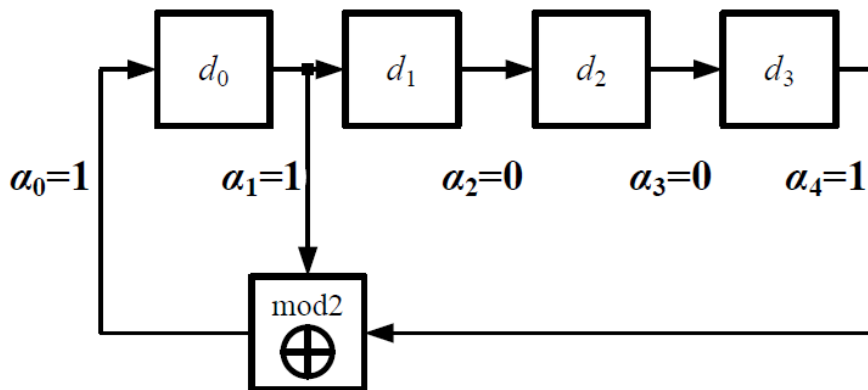

	d_0	d_1	d_2	d_3		d_0	d_1	d_2	d_3
0	1	0	0	0	8	1	1	0	1
1	1	1	0	0	9	0	1	1	0
2	1	1	1	0	10	0	0	1	1
3	1	1	1	1	11	1	0	0	1
4	0	1	1	1	12	0	1	0	0
5	1	0	1	1	13	0	0	1	0
6	0	1	0	1	14	0	0	0	1
7	1	0	1	0	15	1	0	0	0

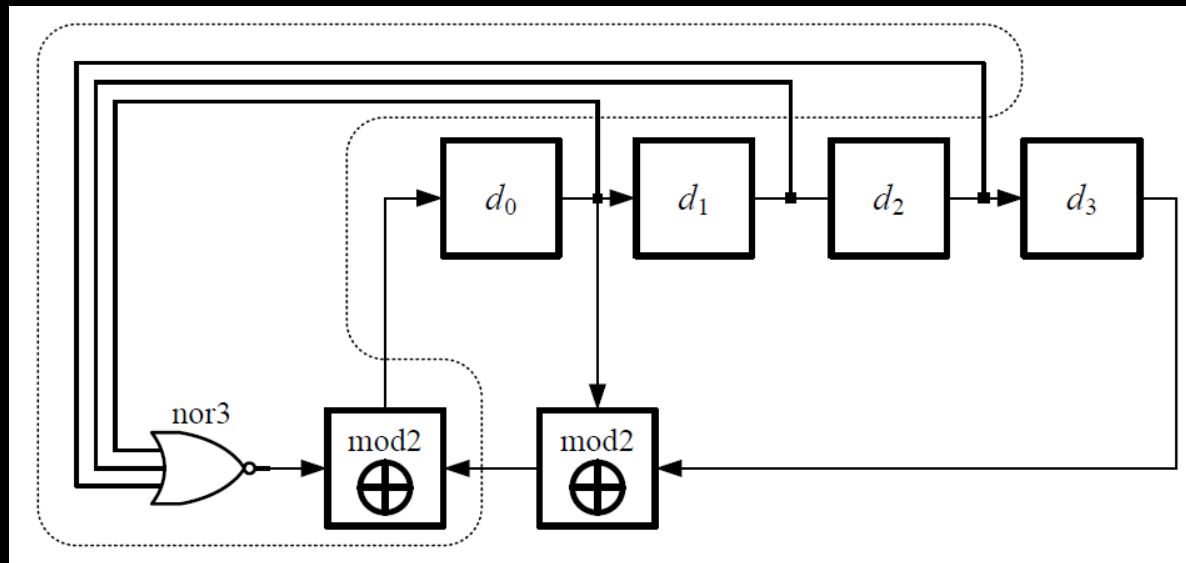Sequential Logic: shift registers :: LFSR :: M-sequence generator



$D^{(14)} = (0,0,0,1) \rightarrow D^{(15)} = (0,0,0,0) \rightarrow D^{(16)} = (1,0,0,0) \rightarrow D^{(17)} = (1,1,0,0) \rightarrow \dots$

Sequential Logic: shift registers :: LFSR :: M-sequence generator

Behavioral VHDL description:

```
1  Entity LFSR_n is
2      Generic ( — массив коэффициентов характеристического полинома,
3                  — определяет разрядность сдвигового регистра,
4                  — значение по умолчанию "11001"
5                  — соответствует полиному 4-й степени вида
6                  —  $f(x) = 1 + x + x^4$ 
7                  alpha : std_logic_vector := "11001" );
8      Port ( — входной порт сигнала синхронизации
9              CLK      : in  std_logic;
10             — входной порт сигнала инициализации
11             RST      : in  std_logic;
12             — выходной порт символов M-последовательности
13             Pout      : out std_logic_vector( 0 to alpha'high-1 );
14  End LFSR_n;
15  Architecture Beh of LFSR_n is
16      — n-разрядный сдвиговый регистр
17      signal sreg: std_logic_vector( 0 to alpha'high-1 );
18      — внутренняя шина данных
19      signal sdat: std_logic_vector( 0 to alpha'high-1 );
20
```


Sequential Logic: shift registers :: LFSR :: M-sequence generator

Behavioral VHDL description:

```
21 Begin
22
23   — последовательностная схема устройства
24   Main: process( CLK, RST, sdat )
25   begin
26     — условие асинхронной инициализации генератора
27     if RST = '1' then
28       — начальное состояние генератора (00...0)
29       sreg <= ( others => '0' );
30     — условие наступления переднего фронта
31     — сигнала синхронизации
32     elsif rising_edge( CLK ) then
33       — синхронное управление генератором
34       sreg <= sdat;
35     end if;
36   end process;
37
```

Sequential Logic: shift registers :: LFSR :: M-sequence generator

Behavioral VHDL description:


```
38  — комбинационная схема генератора
39  Data: process( sreg )
40  — переменная для вычисления нового значения
41  — младшего разряда генератора
42  variable newbit : std_logic;
43  — переменная для корректировки значения
44  — младшего разряда с целью генерирования
45  — нулевого состояния
46  variable zerostate: std_logic;
47  begin
48  — инициализация переменных
49  newbit      := '0';
50  zerostate := '0';
51
52  — вычисление значений переменных
53  for i in 0 to alpha'high-2 loop
54      zerostate := zerostate or sreg( i );
55      if alpha( i+1 ) = '1' then
56          newbit := newbit xor sreg( i );
57      end if;
58  end loop;
59  zerostate := not zerostate;
60  newbit := zerostate xor newbit xor sreg( alpha'high-1 );
61  — формирование нового значения генератора
62  sdat <= newbit & sreg( 0 to alpha'high - 2 );
63
64  end process;
```

Sequential Logic: shift registers :: LFSR :: M-sequence generator

Behavioral VHDL description:


```
65  
66   — передача на выходной порт  
67   — символа  $M$ -последовательности  
68   Pout <= sreg; 😊  
69  
70   End Beh;
```

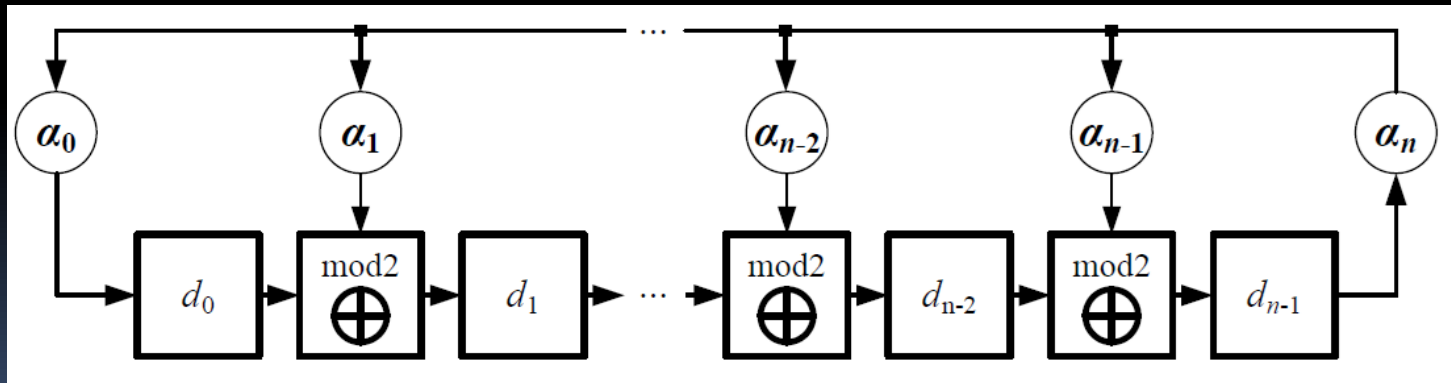Another structure of M-sequence generator:




Sequential Logic: shift registers :: LFSR :: M-sequence generator

$$\varphi(x) = 1 \oplus x \oplus x^4$$

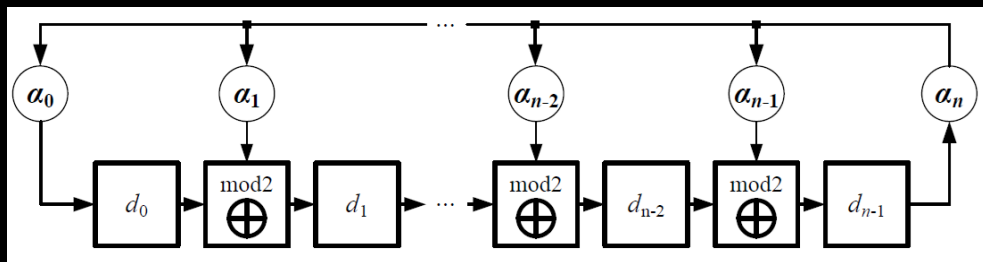

	d_0	d_1	d_2	d_3		d_0	d_1	d_2	d_3
0	1	0	0	0	8	1	0	1	0
1	0	1	0	0	9	0	1	0	1
2	0	0	1	0	10	1	1	1	0
3	0	0	0	1	11	0	1	1	1
4	1	1	0	0	12	1	1	1	1
5	0	1	1	0	13	1	0	1	1
6	0	0	1	1	14	1	0	0	1
7	1	1	0	1	15	1	0	0	0

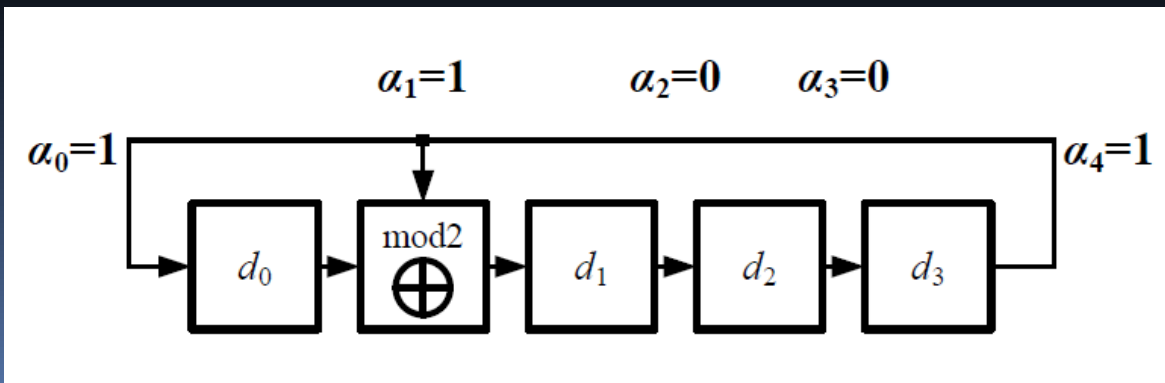


Sequential Logic: shift registers :: LFSR :: M-sequence generator

Only combinational part:

```
38  — комбинационная схема генератора
39  Data: process( sreg )
40  begin
41  — формирование новых значений разрядов
42  — с учетом коэффициентов характеристического полинома
43  for i in alpha'high-1 downto 1 loop
44      if alpha( i ) = '1' then
45          sdat(i) <= sreg( alpha'high-1 ) xor sreg( i-1 );
46      else
47          sdat(i) <= sreg( i-1 );
48      end if;
49  end loop;
50  sdat( 0 ) <= sreg( alpha'high-1 );
51  end process;
52
53  — передача на выходной порт
54  — символа M-последовательности
55  Pout <= sreg;
56
57  End Beh;
```

Sequential Logic: shift registers :: LFSR :: Signature Analyzers
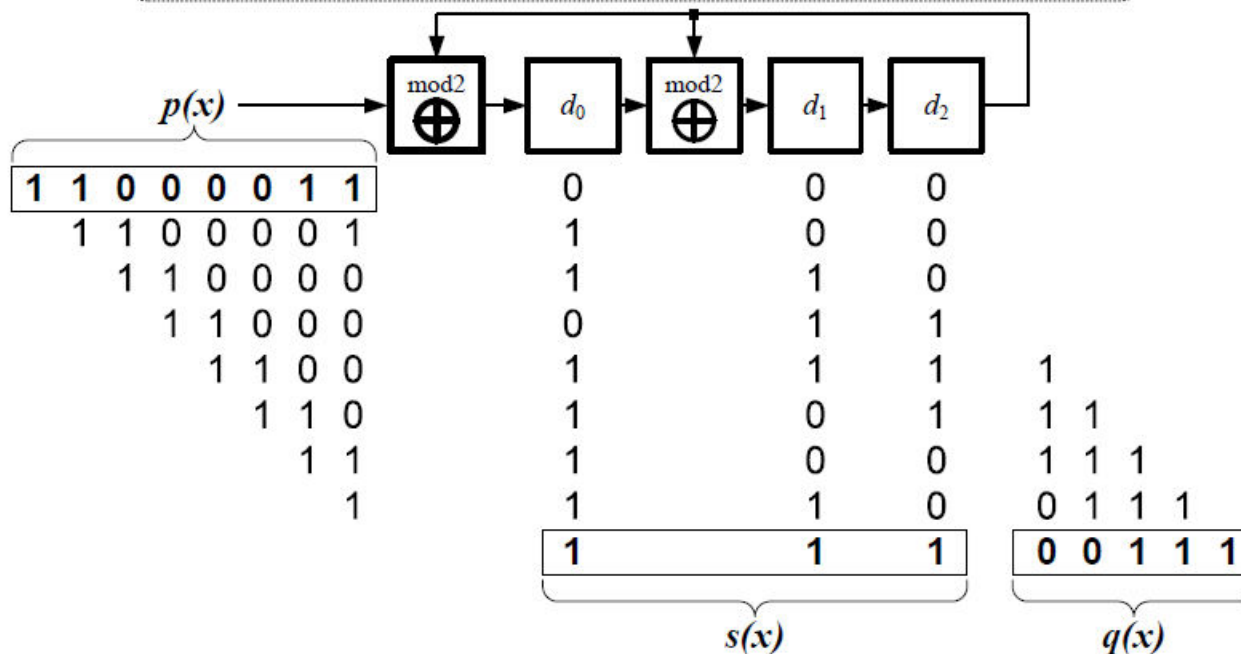
$$\begin{array}{r}
 x^7 \oplus x^6 \oplus \\
 x^7 \oplus \\
 \hline
 x^6 \oplus x^5 \oplus x^4 \oplus \\
 x^6 \oplus \\
 \hline
 x^5 \oplus \\
 x^5 \oplus \\
 \hline
 x^2 \oplus x \oplus 1
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 x^3 \oplus x \oplus 1 \\
 x^4 \oplus x^3 \oplus x^2
 \end{array}$$




$$p(x) = q(x)\varphi(x) \oplus s(x)$$

$$p(x) = 1 \oplus x \oplus x^6 \oplus x^7$$


$$\varphi(x) = 1 \oplus x \oplus x^3$$

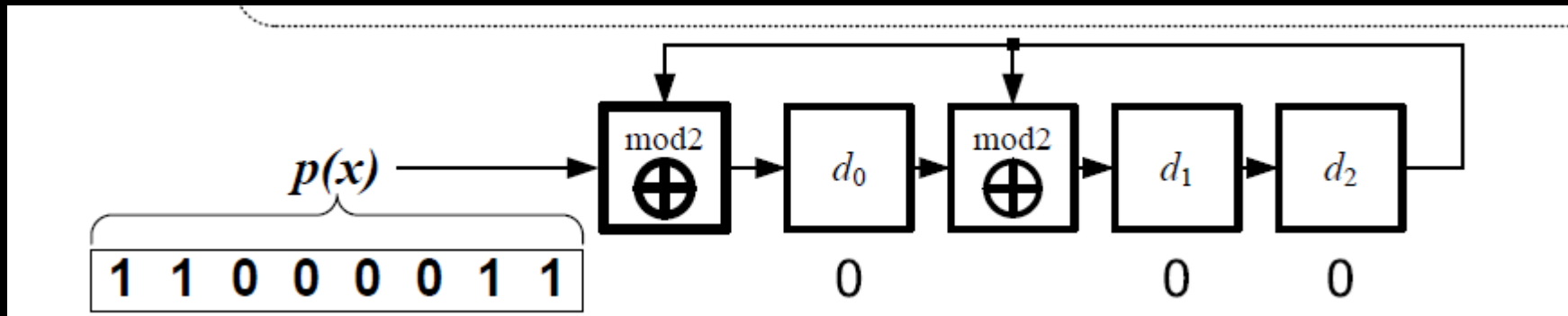Sequential Logic: shift registers :: LFSR :: Signature Analyzers




```
-- ...  
--      -- входной порт сжимаемых данных  
--      Sin : in std_logic;  
  
-- ...  
--      sdat( 0 ) <= Sin xor sreg( alpha'high-1 );  
  
-- ...
```

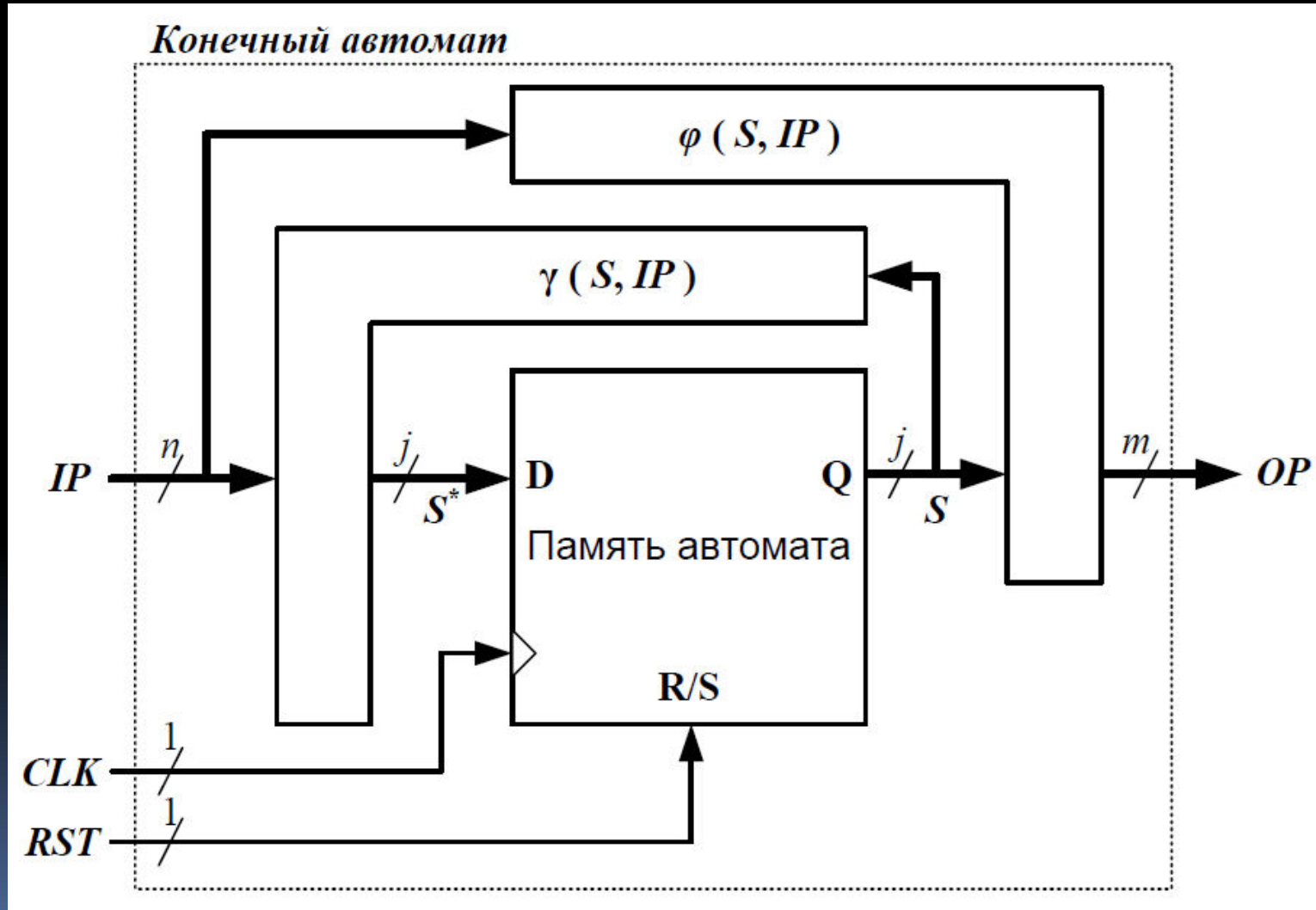
Sequential Logic: Finite State Machines (FSM)



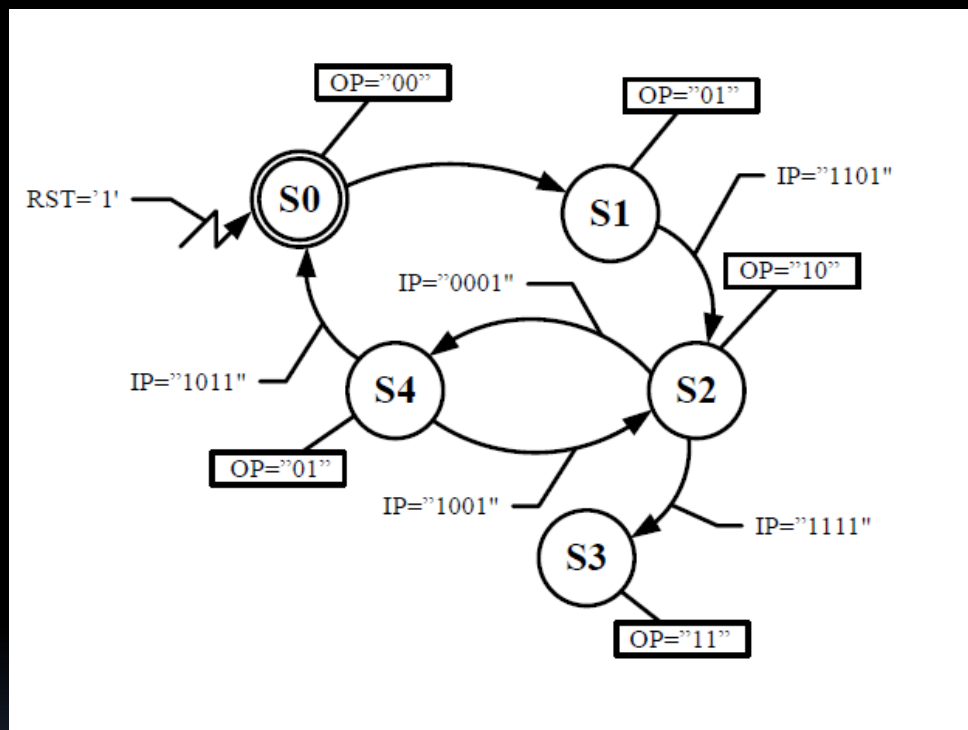Sequential Logic: Finite State Machines (FSM)



Графические обозначения

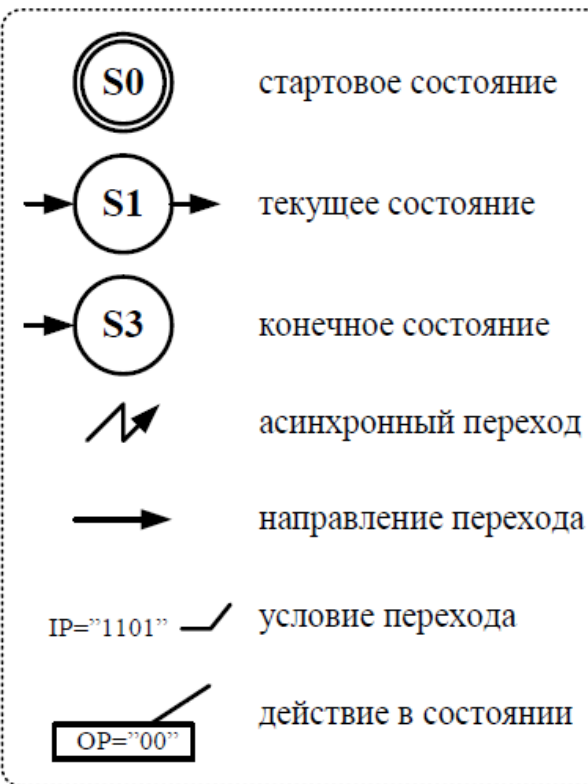

Sequential Logic: Finite State Machines (FSM)

Behavioral VHDL description:

```
1  Entity FSM is
2    Port(
3      — Входные порты сигналов синхронизации и инициализации
4      CLK, RST : in  std_logic;
5      — Входная шина данных
6      IP       : in  std_logic_vector( 3 downto 0 );
7      — Выходная шина данных
8      OP       : out std_logic_vector( 1 downto 0 );
9  End FSM;
10
11  Architecture Beh of FSM is
12    — перечисляемый тип состояний автомата
13    type states is ( S0, S1, S2, S3, S4 );
14    — сигналы текущего и следующего состояния
15    signal current_state, next_state : states;
16    — сигналы для выходных буферов-усилителей
17    signal fop : std_logic_vector( 1 downto 0 );
18
```

Sequential Logic: Finite State Machines (FSM)

Behavioral VHDL description:

```
11 Architecture Beh of FSM is
12   — перечисляемый тип состояний автомата
13   type states is ( S0, S1, S2, S3, S4 );
14   — сигналы текущего и следующего состояния
15   signal current_state, next_state : states;
16   — сигналы для выходных буферов-усилителей
17   signal fop : std_logic_vector( 1 downto 0 );
18
19 Begin
20   — Описание синхронной памяти автомата
21   FSM_dff: process( CLK, RST, next_state )
22   begin
23     — условие инициализации автомата
24     if RST = '1' then
25       — стартовое состояние автомата
26       current_state <= S0;
27     — условие изменения текущего состояния
28     — на новое
29     elsif rising_edge( CLK ) then
30       current_state <= next_state;
31     end if;
32   end process;
33
```

Sequential Logic: Finite State Machines (FSM)

Behavioral VHDL description:

```
34  — Описание комбинационной логики ,
35  — вырабатывающей значения нового состояния
36  FSM_gamma: process( current_state , IP )
37  begin
38      — анализ текущего состояния
39      case current_state is
40          when S0 => next_state <= S1;
41          when S1 => if IP = "1101" then
42                      next_state <= S2;
43                      else
44                          next_state <= S1;
45                      end if;
46          when S2 => if IP = "0001" then
47                      next_state <= S4;
48                      elsif IP = "1111" then
49                          next_state <= S3;
50                      else
51                          next_state <= S2;
52                      end if;
53          when S3 => next_state <= S3;
54          when S4 => if IP = "1011" then
55                      next_state <= S0;
56                      else
57                          next_state <= S4;
58                      end if;
59          when others => next_state <= S0;
60      end case;
61  end process;
62
```

Sequential Logic: Finite State Machines (FSM)

Behavioral VHDL description:

```
63  — Описание комбинационной логики ,
64  — вырабатывающей значения для выходной
65  — шины данных
66  FSM_phi: process( current_state )
67  begin
68      case current_state is
69          when S0          => fop <= "00";
70          when S1 | S4    => fop <= "01";
71          when S2          => fop <= "10";
72          when S3          => fop <= "11";
73          when others      => fop <= "00";
74      end case;
75  end process;
76
77  — Передача сформированных значений
78  — на выходную шину данных
79  OP <= fop;
80  End Beh;
```