

Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники


4-ый курс специальности ПОИТ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ



Introducing to VHDL


Sequential Logic: shift registers

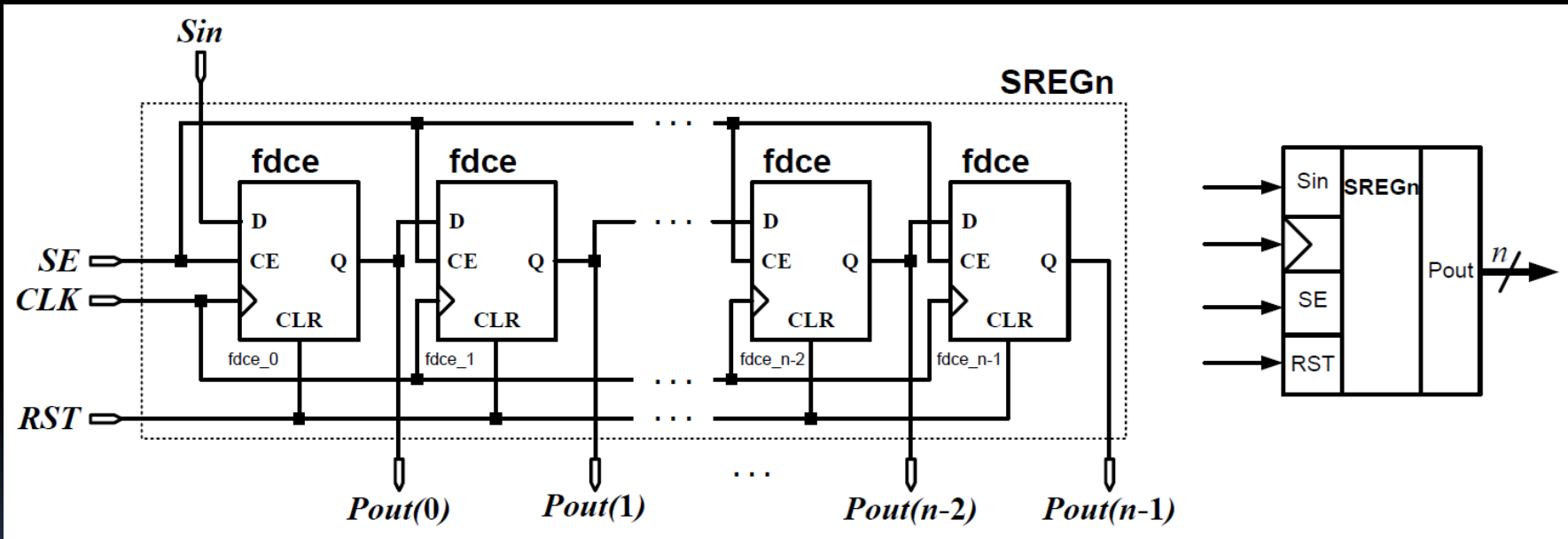

Introducing to VHDL

Sequential Logic: shift registers :: structural description


```
1  Library IEEE;
2  Use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  Library UNISIM;
4  Use UNISIM.vcomponents.ALL;
5
6  Entity SREGn is
7      Generic
8          ( — число разрядов сдвигового регистра
9            n      : integer := 4 );
10     Port ( — входной порт сигнала синхронизации
11           CLK : in std_logic;
12           — входной порт сигнала инициализации
13           RST : in std_logic;
14           — входной порт сигнала разрешения сдвига
15           SE  : in std_logic;
16           — входной порт последовательного кода
17           Sin : in std_logic;
18           — выходной порт параллельного кода
19           Pout : out std_logic_vector( 0 to n-1)
20     );
21 End SREGn;
22
```

 

Introducing to VHDL

Sequential Logic: shift registers :: structural description

```
23 Architecture Beh of SREGn is
24   — множество межсоединительных линий
25   signal sreg: std_logic_vector(0 to n-1);
26
27   Begin
28
29   — триггер с индексом 0
30   FDFF: FDCE port map ( sreg( 0 ), CLK, SE, RST, Sin );
31
32   — множество всех остальных n-1 триггеров
33   DFFs: for i in 1 to n-1 generate
34     DFFi: FDCE port map ( sreg( i ), CLK, SE, RST, sreg( i - 1 ) );
35   end generate;
36
37   — передача значений сигналов с выходов всех триггеров
38   — на выходной порт Pout
39   Pout <= sreg;
40
41 End Beh;
```

 

Introducing to VHDL

Sequential Logic: shift registers :: Parallel-In Serial-Out

```
1  Entity PISOn is
2      Generic
3          ( — число разрядов сдвигового регистра
4            n      : integer := 4 );
5      Port ( — входной порт сигнала синхронизации
6            CLK   : in  std_logic;
7            — входной порт сигнала инициализации
8            RST   : in  std_logic;
9            — входной порт сигнала управления
10           — LS='0' — загрузка параллельного кода в регистр
11           — LS='1' — последовательный сдвиг
12           LS    : in  std_logic;
13           — входной порт параллельного кода
14           Pin   : in  std_logic_vector( 0 to n-1 );
15           — выходной порт последовательного кода
16           Sout  : out std_logic
17       );
18  End PISOn;
19
20  Architecture Beh of PISOn is
21      — n-разрядный сдвиговый регистр
22      signal sreg: std_logic_vector( 0 to n-1 );
23      — внутренняя шина данных
24      signal sdat: std_logic_vector( 0 to n-1 );
25  Begin
26
```

Introducing to VHDL

Sequential Logic: shift registers :: Parallel-In Serial-Out

```
27  — последовательностная схема устройства
28  Main: process( CLK, RST, sdat )
29  begin
30      — условие асинхронной инициализации регистра
31      if RST = '1' then
32          sreg <= ( others => '0' );
33      — условие наступления переднего фронта
34      — сигнала синхронизации
35      elsif rising_edge( CLK ) then
36          — синхронное управление регистром
37          sreg <= sdat;
38      end if;
39  end process;
40
```


Introducing to VHDL

Sequential Logic: shift registers :: Parallel-In Serial-Out

```
41  — комбинационная схема устройства
42  Data: process( LS, Pin, sreg )
43  begin
44      — условие загрузки параллельных данных
45      if LS = '0' then
46          sdat <= Pin;
47      — условие сдвига регистра на один разряд вправо
48      else
49          sdat <= Pin( 0 ) & sreg( 0 to n-2 );
50      end if;
51  end process;
52
53  — передача на выходной порт последовательного кода
54  — из старшего разряда сдвигового регистра
55  Sout <= sreg( n-1 );
56
57  End Beh;
```

Introducing to VHDL

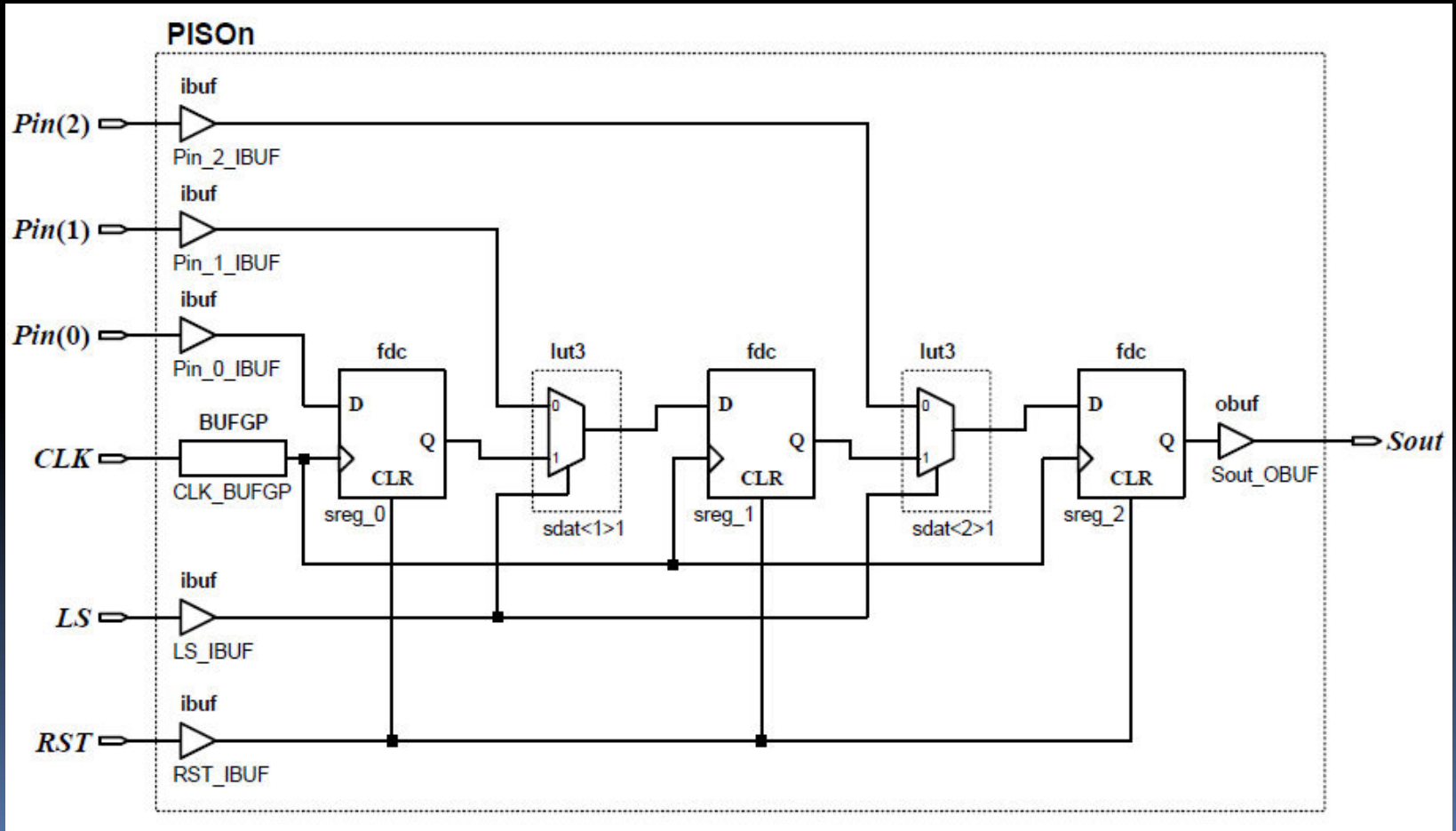Sequential Logic: shift registers :: Parallel-In Serial-Out
Result of Technological Synthesis (n=3)




Introducing to VHDL

Sequential Logic: shift registers :: linear feedback

```
— ...  
— условие загрузки параллельных данных  
if LS = '0' then  
    sdat <= Pin;  
— условие сдвига регистра на один разряд вправо  
else  
    sdat <= sreg( n-1 ) & sreg( 0 to n-2 );  
end if;  
— ...
```

LFSR – Linear Feedback Shift Register

Simplest LFSR

 

Introducing to VHDL

Sequential Logic: shift registers :: LFSR


$$D = (d_0, d_1, \dots, d_{n-1})$$

$$d_i = d_{i-1}, \forall i \in \{1, n-1\} \quad d_0 = d_{n-1} + c.$$

$$\begin{pmatrix} d_0^{(k)} \\ d_1^{(k)} \\ \dots \\ d_{n-1}^{(k)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} d_0^{(k-1)} \\ d_1^{(k-1)} \\ \dots \\ d_{n-1}^{(k-1)} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ c \end{pmatrix}$$

$$D^{(k)} = V(D^{(k-1)} + C)$$

 
$$V = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}, C^T = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ c \end{pmatrix}.$$




Introducing to VHDL

Sequential Logic: shift registers :: LFSR


Orbits ($n=4$, $C='0'$)

 

Cyclic Sequence Generator

 

Orbits ($n=4$, $C='1'$)

 

Johnson Counter

Introducing to VHDL

Sequential Logic: shift registers :: LFSR :: one-hot sequence

```
1  Entity OneHot_n is
2      Generic
3          ( — число разрядов генератора
4            n      : integer := 4 );
5      Port ( — входной порт сигнала синхронизации
6            CLK    : in  std_logic;
7            — входной порт сигнала инициализации
8            RST    : in  std_logic;
9            — выходной порт one-hot кода
10           Pout   : out std_logic_vector( 0 to n-1 )
11      );
12  End OneHot_n;
13
14  Architecture Beh of OneHot_n is
15      — n-разрядный сдвиговый регистр
16      signal sreg: std_logic_vector( 0 to n-1 );
17      — внутренняя шина данных
18      signal sdat: std_logic_vector( 0 to n-1 );
19  Begin
20
21      — последовательностная схема устройства
22      Main: process( CLK, RST, sdat )
```

Introducing to VHDL

Sequential Logic: shift registers :: LFSR :: one-hot sequence

```
23  begin
24      — условие асинхронной инициализации генератора
25      if RST = '1' then
26          — начальное состояние генератора (10...0)
27          sreg( 0 ) <= '1';
28          sreg( 1 to n-1 ) <= ( others => '0' );
29          — условие наступления переднего фронта
30          — сигнала синхронизации
31      elsif rising_edge( CLK ) then
32          — синхронное управление генератором
33          sreg <= sdat;
34      end if;
35  end process;
36
37  — комбинационная схема генератора
38  sdat <= sreg( n-1 ) & sreg( 0 to n-2 );
39
40  — передача на выходной порт
41  — символа one-hot последовательности
42  Pout <= sdat;
43
44  End Beh;
```

Introducing to VHDL

Sequential Logic: shift registers :: LFSR :: JC

```
1  Entity JC_n is
2      Generic
3          ( — число разрядов генератора
4            —  $n=2**i$ 
5            i      : integer := 2 );
6      Port ( — входной порт сигнала синхронизации
7            CLK : in  std_logic;
8            — входной порт сигнала инициализации
9            RST : in  std_logic;
10           — входной порт сигнала управления
11           — LS='0' — загрузка начального состояния
12           — LS='1' — разрешение генерирования
13           LS  : in  std_logic;
14           — входной порт начального состояния
15           Pin : in  std_logic_vector( 0 to 2**i-1 );
16           — выходной порт символов последовательности Джонсона
17           Pout : out std_logic_vector( 0 to 2**i-1 )
18       );
19  End JC_n;
20
21  Architecture Beh of JC_n is
22      — n-разрядный сдвиговый регистр
23      signal sreg: std_logic_vector( 0 to 2**i-1 );
24      — внутренняя шина данных
25      signal sdat: std_logic_vector( 0 to 2**i-1 );
26  Begin
27
```

Introducing to VHDL

Sequential Logic: shift registers :: LFSR :: JC

```
28  — последовательностная схема устройства
29  Main: process( CLK, RST, sdat )
30  begin
31      — условие асинхронной инициализации генератора
32      if RST = '1' then
33          — начальное состояние генератора (00...0)
34          sreg <= ( others => '0' );
35          — условие наступления переднего фронта
36          — сигнала синхронизации
37      elsif rising_edge( CLK ) then
38          — синхронное управление генератором
39          sreg <= sdat;
40      end if;
41  end process;
42
```

Introducing to VHDL

Sequential Logic: shift registers :: LFSR :: JC


```
43  — комбинационная схема генератора
44  Data: process( LS, Pin, sreg )
45  begin
46  — условие загрузки начального состояния
47    if LS = '0' then
48      sdat <= Pin;
49  — условие генерирования символов последовательности Джонсона
50    else
51      sdat <= not(sreg( 2**i-1 )) & sreg( 0 to 2**i-2 );
52    end if;
53  end process;
54
55  — передача на выходной порт
56  — символа последовательности Джонсона
57  Pout <= sdat;
58
59  End Beh;
```


Introducing to VHDL

Sequential Logic: shift registers :: LFSR :: JC

How to test?

 1. Manually (Waveform Analysis)
2. TestBench Component



Introducing to VHDL

Sequential Logic: shift registers :: LFSR :: JC_TB

```
1  -- VHDL Test Bench Created by ISE for module: JC_n
2  --
3  -- Dependencies:
4  --
5  -- Revision:
6  -- Revision 0.01 - File Created
7  -- Additional Comments:
8  --
9  -- Notes:
10 -- This testbench has been automatically generated using types std_logic and
11 -- std_logic_vector for the ports of the unit under test.  Xilinx recommends
12 -- that these types always be used for the top-level I/O of a design in order
13 -- to guarantee that the testbench will bind correctly to the post-implementation
14 -- simulation model.
15 -----
16 LIBRARY ieee;
17 USE ieee.std_logic_1164.ALL;
18
19 ENTITY JC_TB IS
20 END JC_TB;
21
22 ARCHITECTURE behavior OF JC_TB IS
23
24     -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
25
26     COMPONENT JC_n
27     PORT (
28         CLK    : IN    std_logic;
29         RST    : IN    std_logic;
30         LS     : IN    std_logic;
31         Pin    : IN    std_logic_vector(0 to 3);
32         Pout   : OUT   std_logic_vector(0 to 3)
33     );
34     END COMPONENT;
35
```

Introducing to VHDL

Sequential Logic: shift registers :: LFSR :: JC_TB


```
36
37  --Inputs (initial values)
38  signal CLK : std_logic := '0';
39  signal RST : std_logic := '0';
40  signal LS  : std_logic := '0';
41  signal Pin : std_logic_vector(0 to 3) := (others => '0');
42
43  --Outputs
44  signal Pout : std_logic_vector(0 to 3);
45
46  -- Clock period definitions
47  constant CLK_period : time := 10 ns;
48
49  BEGIN
50
51  -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
52  uut: JC_n PORT MAP (
53      CLK => CLK,
54      RST => RST,
55      LS  => LS,
56      Pin => Pin,
57      Pout => Pout
58  );
59
60  -- Clock process definitions
61  CLK_process : process
62  begin
63      CLK <= '0';
64      wait for CLK_period/2;
65      CLK <= '1';
66      wait for CLK_period/2;
67  end process;
```

```
68
69
70  -- Stimulus process
71  stim_proc: process
72  begin
73      wait for CLK_period;
74
75      -- activate reset
76      RST <= '0'; wait for CLK_period;
77      RST <= '1'; wait for 2*CLK_period;
78      RST <= '0'; wait for CLK_period;
79
80      -- load initial seed
81      Pin <= "1111"; wait for CLK_period;
82
83      -- start to count
84      LS  <= '1'; wait for 8*CLK_period;
85
86      wait;
87  end process;
88
89  END;
90
```

Introducing to VHDL

Sequential Logic: shift registers :: LFSR :: JC_TB

ModelSim screenshot:

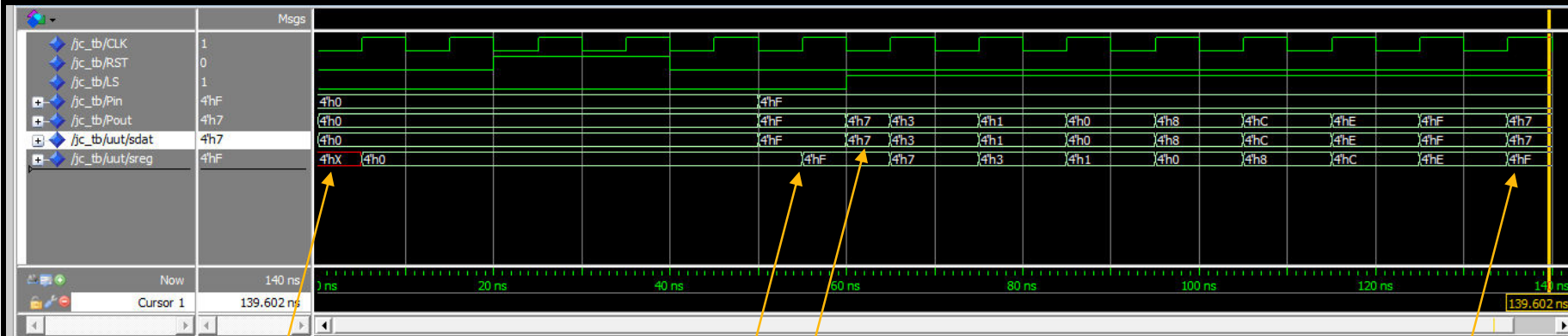

- 1 – force unknown state of SREG
- 2 – synchronous load
- 3 – half period state (not good!)
- 4 – looks like JC orbit (F-7-3-1-o-8-C-E-F)